

BÀI TẬP LAB1

1. Tìm tỷ lệ W_p/W_n trên thư viện pdk90nm và giải thích
2. Thiết kế lại inverter theo tỷ lệ tìm ở câu 1
 - Chụp hình cái schematic sử dụng snipping tool
 - Chụp hình symbol
 - Chụp testbench
 - Chụp dạng sóng mô phỏng và đo duty cycle (gợi ý: càng gần 50% càng tốt)
3. Yêu cầu chuyển NOT sang netlist, chạy netlist trên phần mềm Ltspice cùng với model trong PDK90nm
4. Chạy phân tích nhiệt độ của inverter trên phần mềm custom design khoảng -10 – 60°C

-----hết-----