

BÀI TẬP LAB2

Sinh viên **không** sử dụng các layout của PMOS và NMOS trong thư viện, dựa vào file hướng dẫn đính kèm và sử dụng các layer LPPs sinh viên tự layout PMOS và NMOS để hình thành nên layout inverter, sau đó chạy các kiểm tra DRC, LVS và mô phỏng post-layout

*Lưu ý: chỉnh kích thước của dây nguồn thành $\lambda * 8$*

-----hết-----